

Capitolo 12: Realizzazione dell'Unità di Controllo

Reti Logiche
Contemporary Logic Design

Randy H. Katz
University of California, Berkeley

Trasparenze tradotte da:
Luciano Lavagno

Revisione: Tiziano Villa

Sommario del capitolo

Varie tecniche di realizzazione di FSM basate su:

- macchine di Mealy e Moore “classiche”
- Contatori programmabili (jump counter)
- metodi basati su microprogrammazione (ROM)

controllori di sequenza

microcodice orizzontale

microcodice verticale

Realizzazione dell'Unità di Controllo

Varie tecniche per realizzare la FSM dell'Unità di Controllo

- **“Logica sparsa” basata su macchine di Moore e Mealy**
Progetto *classico* di Macchine a Stati Finiti
- **Uso della gerarchia per ridurre la complessità**
Decomporre la FSM in molte FSM comunicanti
- **Uso di componenti MSI: Contatori programmabili**
Contatori, multiplexer, decodificatori
- **Microprogrammazione: metodi basati su ROM**
Codifica diretta di stato futuro ed uscite

Realizzazione dell'Unità di Controllo

Logica sparsa


Forse un nome poco felice per la realizzazione “classica” di FSM

Usato in opposizione a logica piu’ “strutturata”:
PAL/PLA, FPGA, ROM

In effetti oggi macchine di Moore e Mealy sono realizzate molto sovente con tecniche strutturate usando questi componenti (ma il termine “logica sparsa” e’ rimasto in uso anche per questi)


Realizzazione dell'Unità di Controllo

Diagramma a stati FSM di Moore

 

Realizzazione dell'Unità di Controllo

 
Temporizzazione interfaccia memoria-registri



**Dati validi caricati sulla transizione da IF2 ad IF3
perche' i dati devono essere validi prima del
fronte di discesa di Wait**

Realizzazione dell'Unità di Controllo

Schema a blocchi FSM di Moore

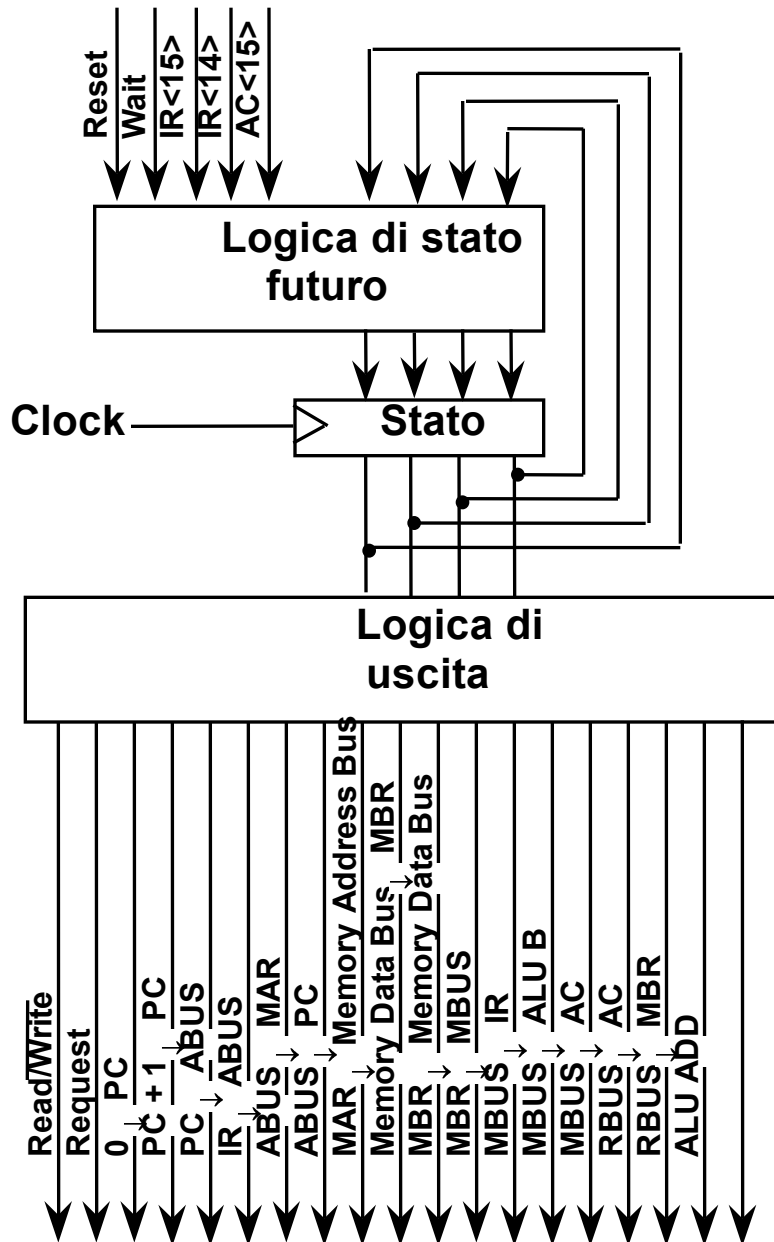

16 stati, registro di stato a 4 bit

Logica stato futuro: 9 ingressi, 4 uscite

Logica uscita: 4 ingressi, 18 uscite

Possono essere realizzate con ROM
o con PAL/PLA

Stato futuro: ROM 512 x 4 bit
Uscite: ROM 16 x 18 bit

Realizzazione dell'Unità di Controllo

Tabella di stato futuro in ROM

Reset	Wait	IR<15>	IR<14>	AC<15>	Stato presente	Stato futuro	Trasferimenti tra registri
1	X	X	X	X	X	RES (0000)	
0	X	X	X	X	RES (0000)	IF0 (0001)	0 → PC
0	X	X	X	X	IF0 (0001)	IF1 (0001)	PC → MAR, PC + 1 → PC
0	0	X	X	X	IF1 (0010)	IF1 (0010)	
0	1	X	X	X	IF1 (0010)	IF2 (0011)	
0	1	X	X	X	IF2 (0011)	IF2 (0011)	MAR → Mem, Read, Request, Mem → MBR MBR → IR
0	0	X	X	X	IF2 (0011)	IF3 (0100)	
0	0	X	X	X	IF3 (0100)	IF3 (0100)	
0	1	X	X	X	IF3 (0100)	OD (0101)	
0	X	0	0	X	OD (0101)	LD0 (0110)	
0	X	0	1	X	OD (0101)	ST0 (1001)	
0	X	1	0	X	OD (0101)	AD0 (1011)	
0	X	1	1	X	OD (0101)	BR0 (1110)	

Realizzazione dell'Unità di Controllo

Tabella di uscita in ROM

Reset	Wait	IR<15>	IR<14>	AC<15>	Stato presente	Stato futuro	Trasferimenti tra registri
0	X	X	X	X	LD0 (0110)	LD1 (0111)	IR → MAR
0	1	X	X	X	LD1 (0111)	LD1 (0111)	MAR → Mem, Read, Request, Mem → MBR
0	0	X	X	X	LD1 (0111)	LD2 (1000)	
0	X	X	X	X	LD2 (1000)	IF0 (0001)	MBR → AC
0	X	X	X	X	ST0 (1001)	ST1 (1010)	IR → MAR, AC → MBR
0	1	X	X	X	ST1 (1010)	ST1 (1010)	MAR → Mem, Write, Request, MBR → Mem
0	0	X	X	X	ST1 (1010)	IF0 (0001)	
0	X	X	X	X	AD0 (1011)	AD1 (1100)	IR → MAR
0	1	X	X	X	AD1 (1100)	AD1 (1100)	MAR → Mem, Read, Request, Mem → MBR
0	0	X	X	X	AD1 (1100)	AD2 (1101)	
0	X	X	X	X	AD2 (1101)	IF0 (0001)	MBR + AC → AC
0	X	X	X	0	BR0 (1110)	IF0 (0001)	
0	X	X	X	1	BR0 (1110)	BR1 (1111)	
0	X	X	X	X	BR1 (1111)	IF0 (0001)	IR → PC

Realizzazione dell'Unità di Controllo

Tabella delle transizioni della macchina di controllo di Moore

Osserviamo che:

- Ci sono molti don't care
- Ciascun ingresso e' esaminato solo in pochi stati
p.es., AC<15> e' esaminato solo in BR0
IR<15:14> sono esaminati solo in OD
- Alcune uscite sono sempre attivate insieme
- Realizzazione a ROM non puo' usare i don't care
- Pero' una realizzazione a ROM puo' evitare la codifica degli stati

Realizzazione dell'Unità di Controllo

Realizzazione della macchina di Moore

Supponiamo
realizzazione
a PAL/PLA

Proviamo ad
eseguire Espresso
con una codifica
semplice degli
stati

21 termini prodotto

Da confrontare con
le 512 parole
("termini prodotto")
della realizzazione
a ROM!

```
.i 9
.o 4
.ilb reset wait ir15 ir14 ac15 q3 q2 q1 q0
.ob p3 p2 p1 p0
.p 26
1--- ---- 0000
0--- 0001 0001
00--- 0010 0010
01--- 0010 0011
01--- 0011 0011
00--- 0011 0100
00--- 0100 0100
01--- 0100 0101
0-00- 0101 0110
0-01- 0101 1001
0-10- 0101 1011
0-11- 0101 1110
0--- 0110 0111
01--- 0111 0111
00--- 0111 1000
0--- 1000 0001
0--- 1001 1010
01--- 1010 1010
00--- 1010 0001
0--- 1011 1100
01--- 1100 1100
00--- 1100 1101
0--- 1101 0001
0---0 1110 0001
0---1 1110 1111
0--- 1111 0001
.e
```

```
.i 9
.o 4
.ilb reset wait ir15 ir14 ac15 q3 q2 q1 q0
.ob p3 p2 p1 p0
.p 21
0-00-0101 0110
0-01-0101 1001
0-11-0101 1110
0-10-0101 1011
01---1010 1010
00---0111 1000
00---011 0100
0---1000 0001
0---11110 1110
01---011- 0100
0---0001 0001
01---01-0 0001
0---1001 1010
0---1011 1100
00---1--0 0001
0---1100 1100
0---0-10 0010
0---110 0001
0---11-1 0001
0---01-0 0100
01---0-1- 0011
.e
```

Realizzazione dell'Unità di Controllo

Realizzazione della macchina di Moore

La codifica con NOVA da' risultati migliori

Risultato della codifica con NOVA

onehot_products = 22

best_products = 18

best_size = 414

18 termini prodotto
(rispetto ai 21 della
codifica precedente)

states[0]:IF0	Best code: 0000
states[1]:IF1	Best code: 1011
states[2]:IF2	Best code: 1111
states[3]:IF3	Best code: 1101
states[4]:OD	Best code: 0001
states[5]:LD0	Best code: 0010
states[6]:LD1	Best code: 0011
states[7]:LD2	Best code: 0100
states[8]:ST0	Best code: 0101
states[9]:ST1	Best code: 0110
states[10]:AD0	Best code: 0111
states[11]:AD1	Best code: 1000
states[12]:AD2	Best code: 1001
states[13]:BR0	Best code: 1010
states[14]:BR1	Best code: 1100
states[15]:RES	Best code: 1110

Realizzazione dell'Unità di Controllo

Macchine di Mealy sincrone

Una macchina di Mealy normale ha uscite *asincrone*


Le uscite cambiano in risposta a cambiamenti in ingresso, indipendentemente dal clock

Cambiare la realizzazione in modo che le uscite siano sincronizzate

Abbiamo già visto una soluzione: clock non sovrapposti

Tecniche realizzative adatte a tecnologia TTL:


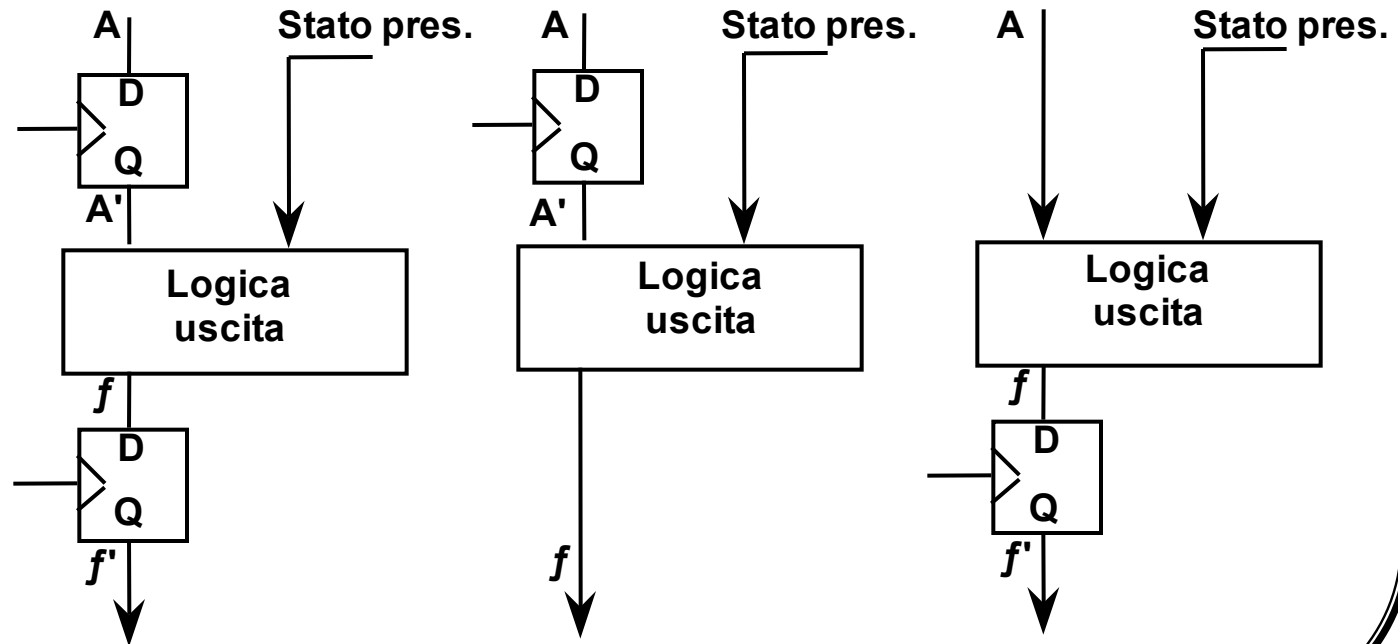
Circuiti di
sincronizzazione
su ingressi
ed uscite



Realizzazione dell'Unità di Controllo

Macchine di Mealy sincrone

 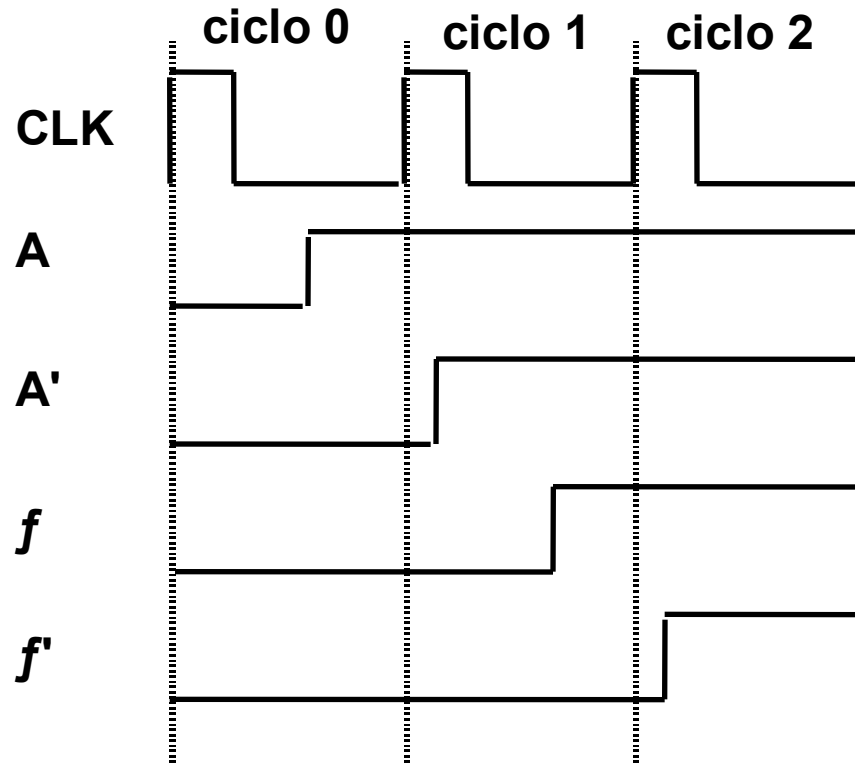Caso 1: sincronizzatori in ingresso ed uscita






A e' attivato nel ciclo 0, f e' attivato dopo 2 cicli di ritardo!

E' chiaramente troppo costoso!

Realizzazione dell'Unità di Controllo

Macchine di Mealy sincrone

Caso 2: sincronizzatori in ingresso

  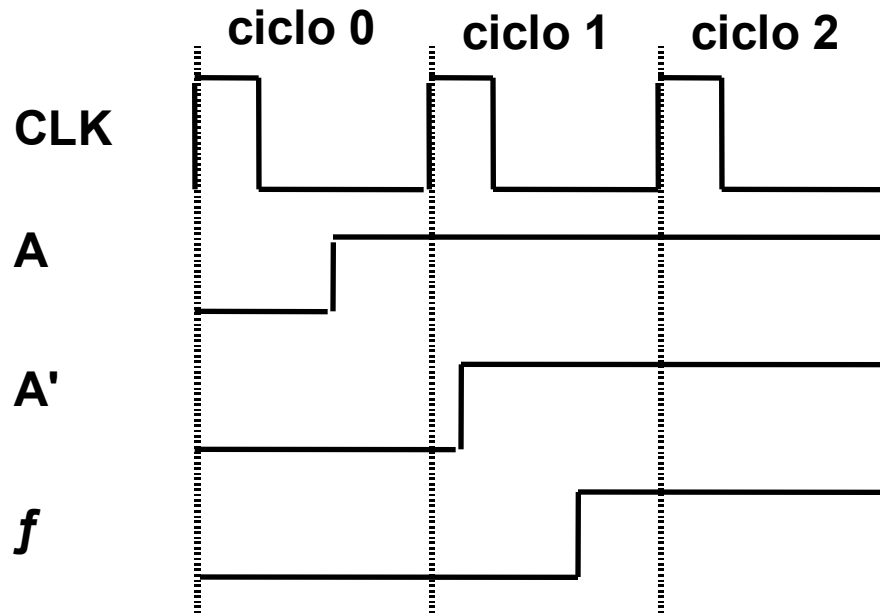



A e' attivato nel ciclo 0, f e' attivato nel ciclo 1

E' identico ad usare l'ingresso ritardato (A') nel ciclo 1!

Realizzazione dell'Unità di Controllo

Macchine di Mealy sincrone

Caso 3: sincronizzatori in uscita

 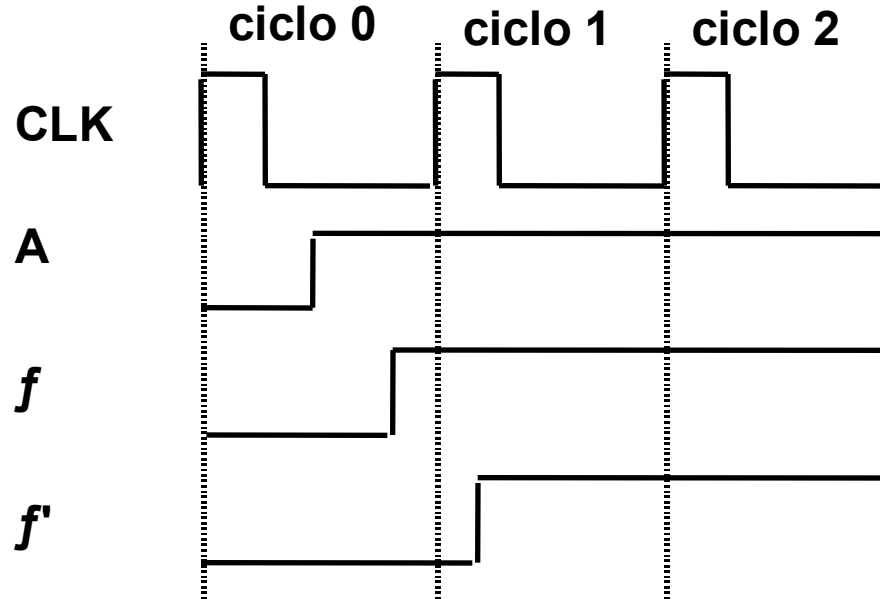

A e' attivato nel ciclo 0, f e' attivato nel ciclo 1
(come nel caso 2)

L'effetto di f e' ritardato di un ciclo

Realizzazione dell'Unità di Controllo

Macchine di Mealy sincrone

Vediamo le implicazioni per la FSM di controllo già esaminata

Consideriamo gli ingressi Reset, Wait, IR<15:14>, AC<15>

Gli ultimi due arrivano direttamente da registri e quindi sono già sincronizzati rispetto al clock

Possiamo caricare IR con la nuova istruzione in uno stato ed eseguire la decisione di decodifica nel successivo

Miglior soluzione per Reset e Wait: ingressi sincronizzati

Mettere flipflop D tra questi segnali *esterni* e gli ingressi di controllo per la FSM

La versione sincronizzata di Reset e Wait è ritardata di un ciclo di clock

Realizzazione dell'Unità di Controllo

Decomposizione di FSM

Sommario

Metodo classico: realizzazione in un solo blocco

Metodo alternativo basato su “divide et impera”:

Decomporre la FSM in varie FSM comunicanti:

- **FSM di temporizzazione (p.es., IFetch, Decode, Execute)**
- **FSM di istruzione (p.es., LD, ST, ADD, BRN)**
- **FSM delle condizioni (p.es., $AC < 0$, $AC \geq 0$)**

Realizzazione dell'Unità di Controllo

Decomposizione di FSM


FSM di temporizzazione

La maggior parte delle istruzioni segue la stessa sequenza fondamentale



La differenza è solo nei dettagli

La FSM di temporizzazione può essere parametrizzata rispetto agli stati della FSM di istruzione e della FSM delle condizioni

 Stato FSM di istruzione:
memorizzato in IR<15:14>



  Stato FSM delle condizioni:
memorizzato in AC<15>



Realizzazione dell'Unità di Controllo

Decomposizione di FSM

Generazione delle microoperazioni

0 → PC: Reset
PC + 1 → PC: T0
PC → MAR: T0
MAR → Memory Address Bus: T2 + T6 • (LD + ST + ADD)
Memory Data Bus → MBR: T2 + T6 • (LD + ADD)
MBR → Memory Data Bus: T6 • ST
MBR → IR: T4
MBR → AC: T7 • LD
AC → MBR: T5 • ST
AC + MBR → AC: T7 • ADD
IR<13:0> → MAR: T5 • (LD + ST + ADD)
IR<13:0> → PC: T6 • BRN
1 → Read/Write: T2 + T6 • (LD + ADD)
0 → Read/Write: T6 • ST
1 → Request: T2 + T6 • (LD + ST + ADD)


Realizzazione dell'Unità di Controllo

Contatore programmabile

Idea fondamentale:

Realizzare una FSM usando componenti MSI:
contatori, multiplexer, decodificatori

 Contatore puro: solo 4 tipi di stato futuro



Singolo “stato di salto”
(usando caricamento)
in funzione dello
stato presente


Contatore ibrido:

Molti “stati di salto” in funzione dello stato presente
e degli ingressi

Realizzazione dell'Unità di Controllo

Contatori programmabili

Contatore puro

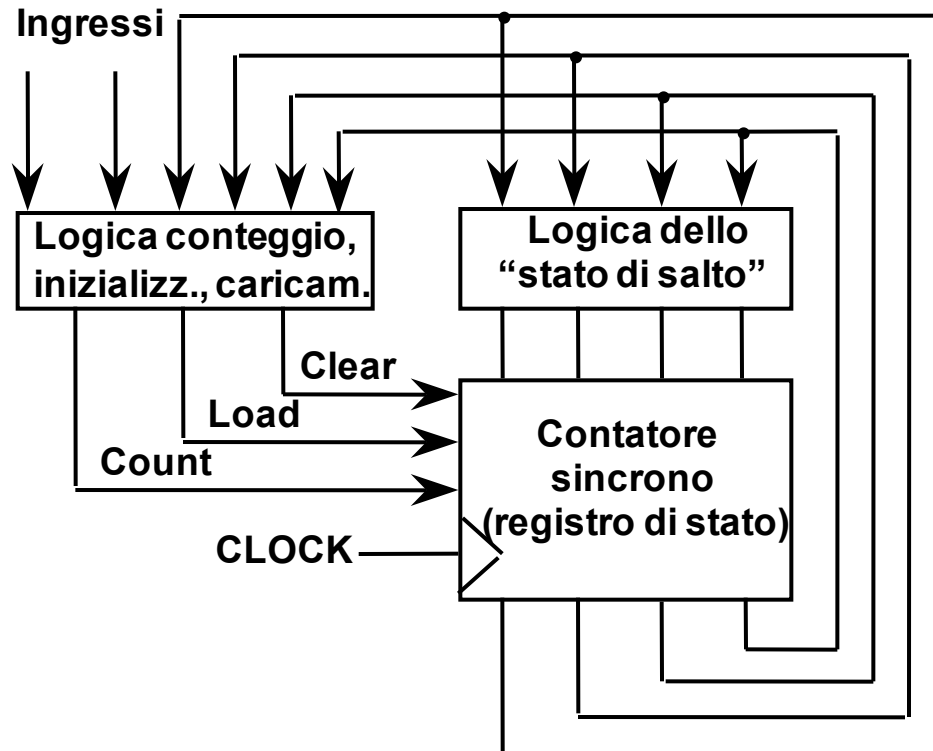

Notare: gli ingressi NON vanno alla logica di salto


Blocchi logici realizzati a componenti discreti, PAL/PLA, ROM

Realizzazione dell'Unità di Controllo


Contatori programmabili

 Problema dei contatori puri

Difficile realizzare salti con piu' destinazioni




Stati aggiuntivi:

 

Realizzazione dell'Unità di Controllo

Contatori programmabili

Contatori ibridi

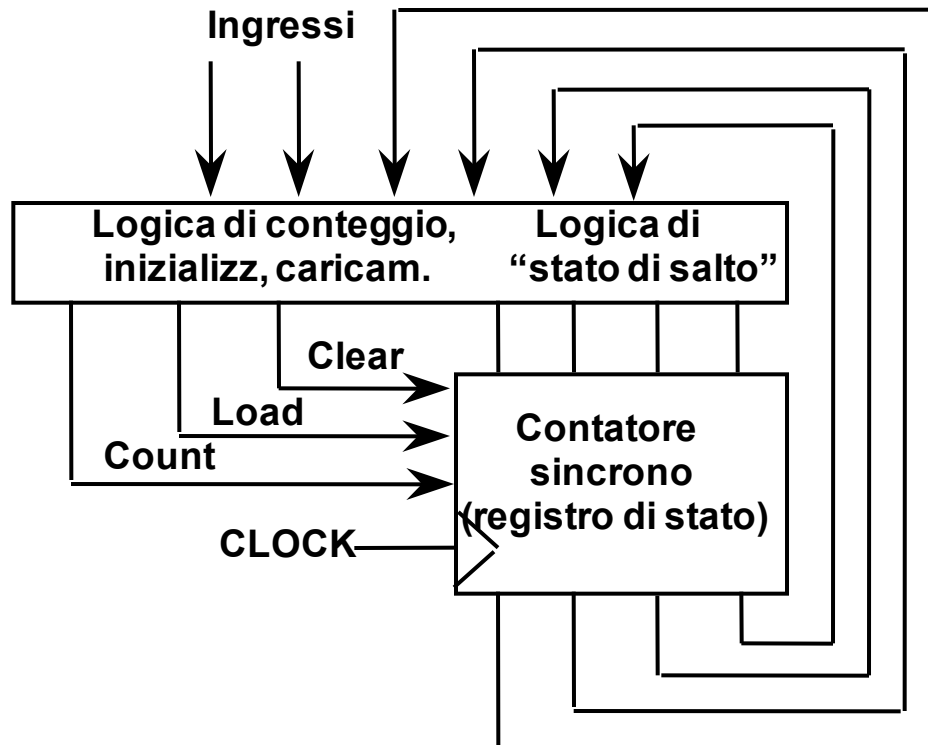


**Ingressi da caricare
("stati di salto")
sono funzione
anche degli ingressi**

Realizzazione dell'Unità di Controllo

Contatori programmabili

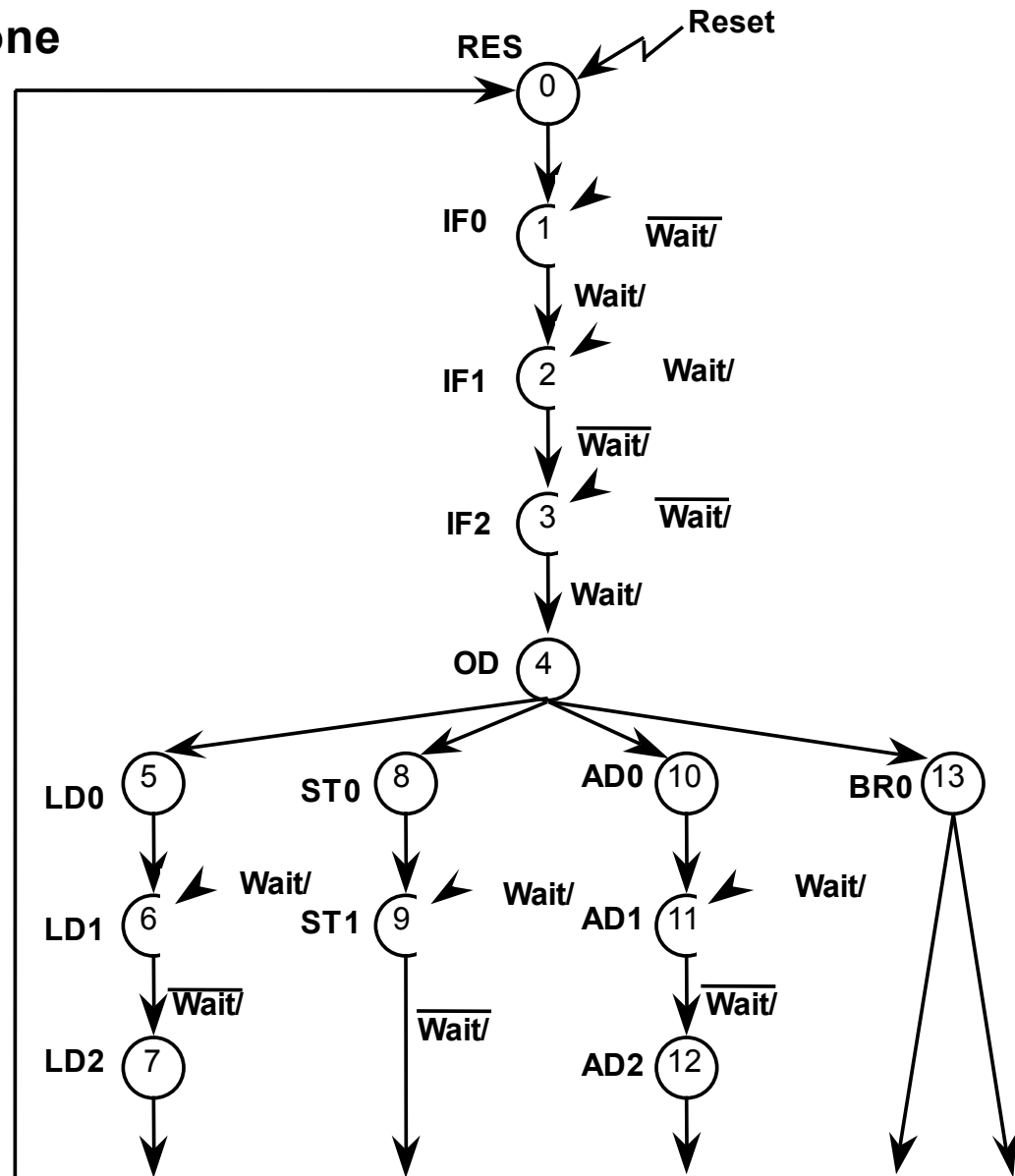Esempio di realizzazione

Codifica degli stati
deve utilizzare
il piu' possibile
il conteggio



Realizzazione dell'Unità di Controllo**Contatori programmabili****Esempio di realizzazione**

$$\text{CNT} = (s0 + s5 + s8 + s10) + \text{Wait} \cdot (s1 + s3) + \overline{\text{Wait}} \cdot (s2 + s6 + s9 + s11)$$

$$\overline{\text{CNT}} = \overline{\text{Wait}} \cdot (s1 + s3) + \text{Wait} \cdot (s2 + s6 + s9 + s11)$$

$$\text{CLR} = \text{Reset} + s7 + s12 + s13 + (s9 \cdot \overline{\text{Wait}})$$

$$\overline{\text{CLR}} = \overline{\text{Reset}} \cdot \overline{s7} \cdot \overline{s12} \cdot \overline{s13} \cdot (\overline{s9} + \text{Wait})$$

$$\text{LD} = s4$$


Contenuto della ROM di salto

<i>Indirizzo</i>	<i>Contenuto (stato simbolico)</i>
00	0101 (LD0)
01	1000 (ST0)
10	1010 (AD0)
11	1101 (BR0)

Realizzazione dell'Unità di Controllo

Contatori programmabili

Esempio di realizzazione

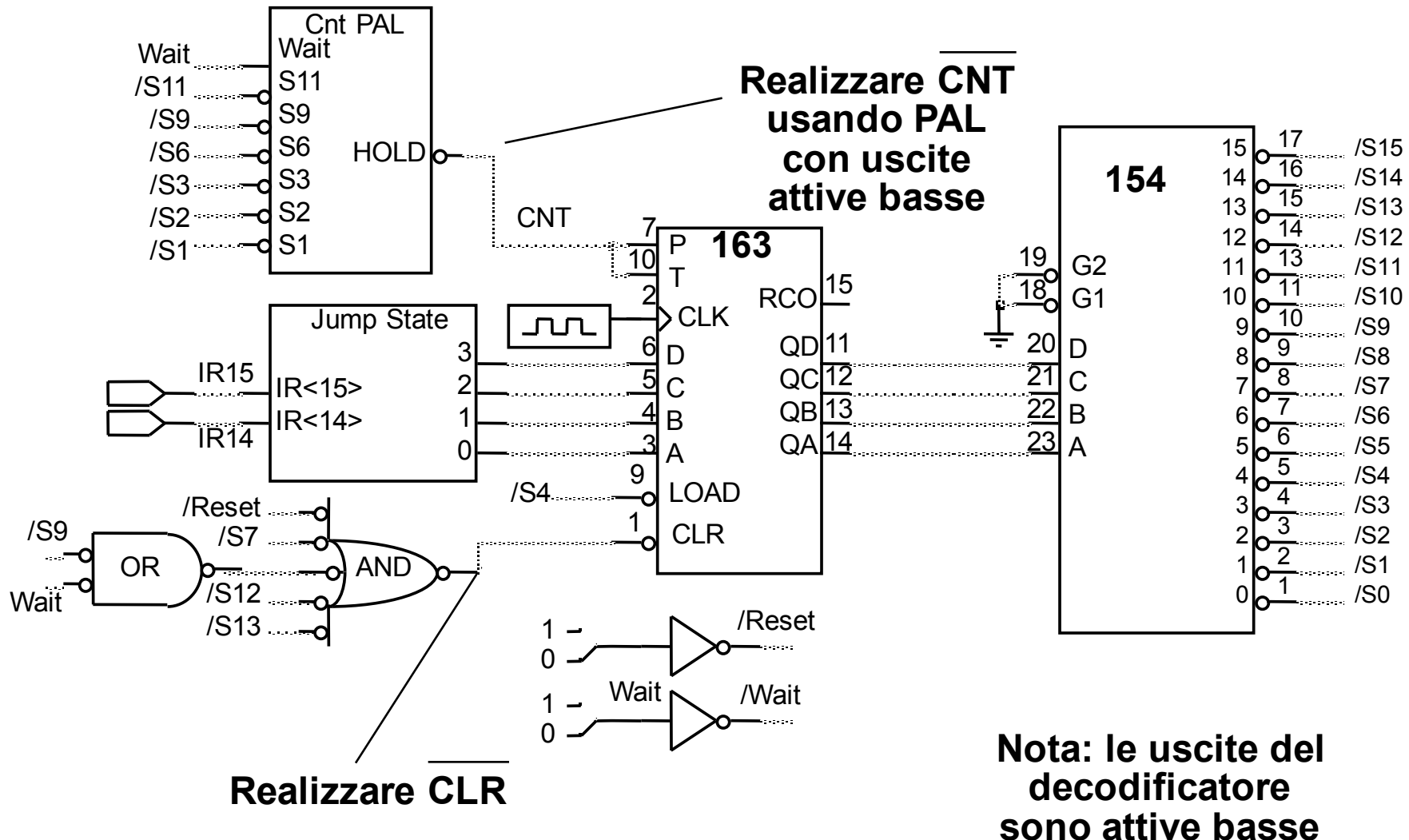


Realizzazione dell'Unità di Controllo

Contatori programmabili

CLR, CNT, LD realizzati a multiplexer


CLR = CLRm + Reset

CLR = CLRm + Reset

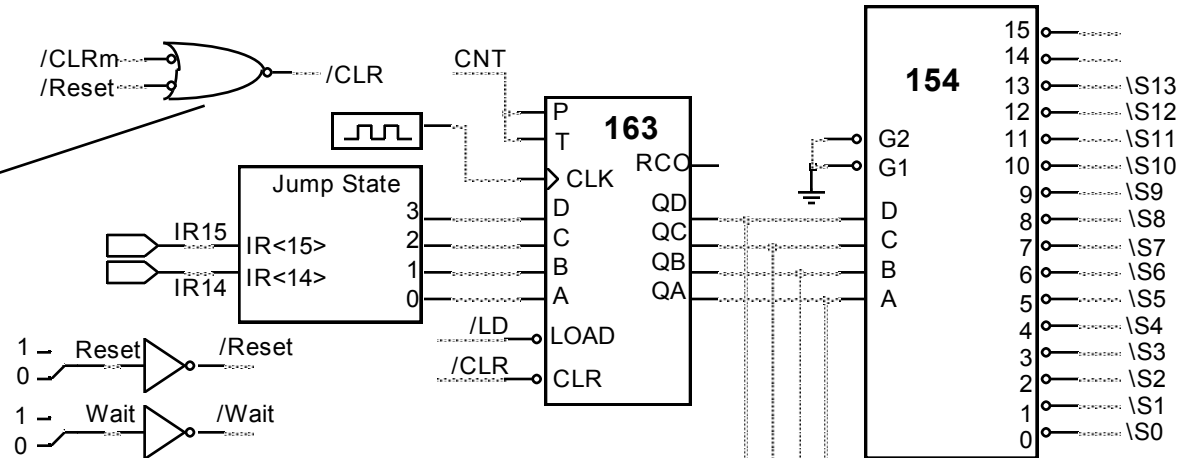

Uscite attive basse:
ingresso attivo alto
invertito all'uscita

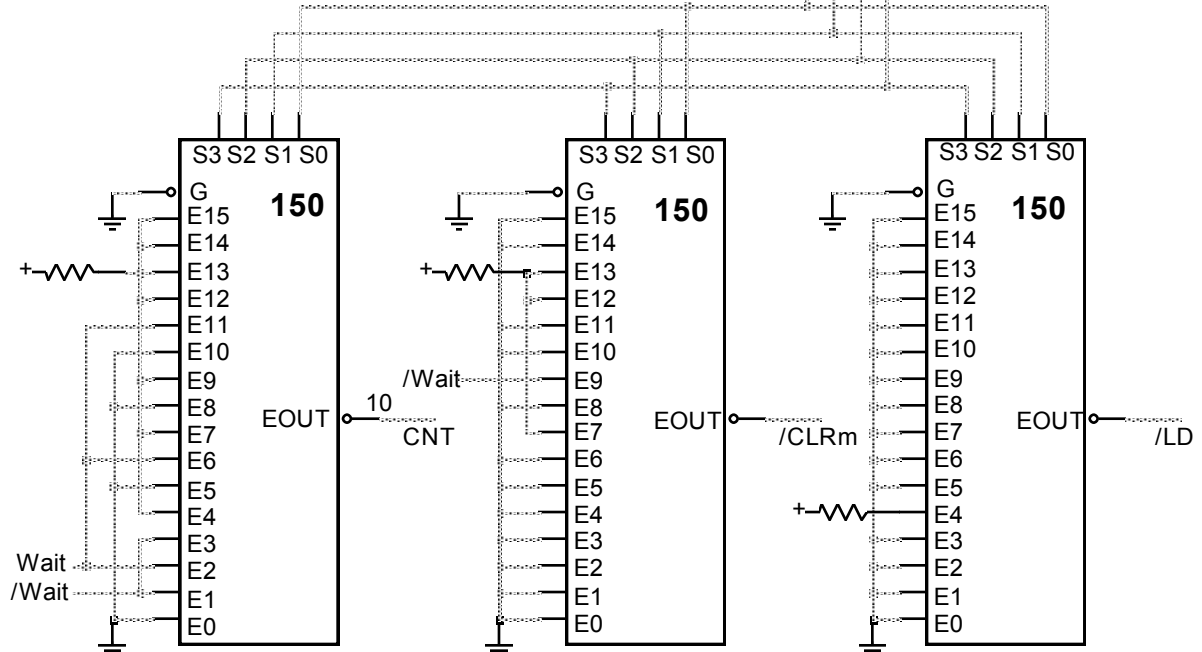**Nota: CNT e' attivo
alto nel contatore,
quindi bisogna invertire
gli ingressi dei MUX!**



Realizzazione dell'Unità di Controllo

Contatori programmabili

Realizzazione delle microoperazioni

$0 \rightarrow PC = \text{Reset}$

$PC + 1 \rightarrow PC = S0$

$PC \rightarrow MAR = S0$

$MAR \rightarrow \text{Memory Address Bus} =$

$\text{Wait} \cdot (S1 + S2 + S5 + S6 + S8 + S9 + S11 + S12)$

$\text{Memory Data Bus} \rightarrow MBR = \text{Wait} \cdot (S2 + S6 + S11)$

$MBR \rightarrow \text{Memory Data Bus} = \text{Wait} \cdot (S8 + S9)$

$MBR \rightarrow IR = \text{Wait} \cdot S3$

$MBR \rightarrow AC = \text{Wait} \cdot S7$

$AC \rightarrow MBR = IR15 \cdot IR14 \cdot S4$

$AC + MBR \rightarrow AC = \text{Wait} \cdot S12$

$IR<13:0> \rightarrow MAR = (IR15 \cdot IR14 + IR15 \cdot IR14 + IR15 \cdot IR14) \cdot S4$

$IR<13:0> \rightarrow PC = AC15 \cdot S13$

$1 \rightarrow \text{Read/Write} = \text{Wait} \cdot (S1 + S2 + S5 + S6 + S11 + S12)$

$0 \rightarrow \text{Read/Write} = \text{Wait} \cdot (S8 + S9)$

$1 \rightarrow \text{Request} = \text{Wait} \cdot (S1 + S2 + S5 + S6 + S8 + S9 + S11 + S12)$

Controllo del contatore: CNT, CLR, LD dipendono da stato presente e Wait

Perché non memorizzarli come uscite della ROM di salto?

Si possono usare Wait e stato presente come indirizzi della ROM

Il numero di parole di 7 bit cresce di 32 volte

Realizzazione dell'Unità di Controllo

Controllori di sequenza

Idea fondamentale:

Realizzare la logica di stato futuro usando una ROM

Indirizzare la ROM con stato presente ed ingressi

Problema: la dimensione della ROM raddoppia per ogni ingresso aggiuntivo

Nota: il contatore riduce la ROM a spese di logica aggiuntiva

Solo gli stati di salto (fuori sequenza) sono in ROM

Anche nella soluzione ibrida solo *alcuni* ingressi (oltre allo stato presente) indirizzano la ROM

Controllore di sequenza: a meta' strada fra questi estremi

Stato futuro memorizzato nella ROM

Ogni stato ha solo pochi stati futuri



Stati futuri sono comunque una potenza di 2 (o inutilizzati)

Nota: solo alcuni ingressi sono esaminati in ogni stato

Realizzazione dell'Unità di Controllo

Controllori di sequenza

Controllore di sequenza a 4 stati futuri

 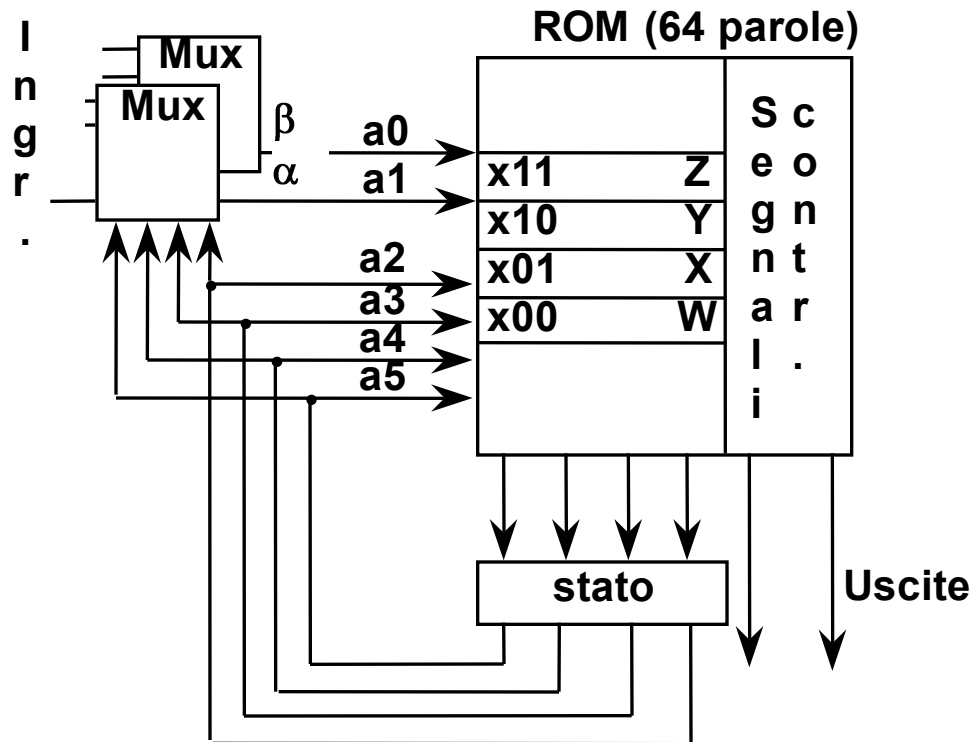

Stato presente seleziona due ingressi di indirizzo della ROM


Questi selezionano uno tra quattro possibili stati futuri ed uscite

Ogni stato ha al massimo 4 stati futuri possibili

Realizzazione dell'Unità di Controllo

Controllori di sequenza

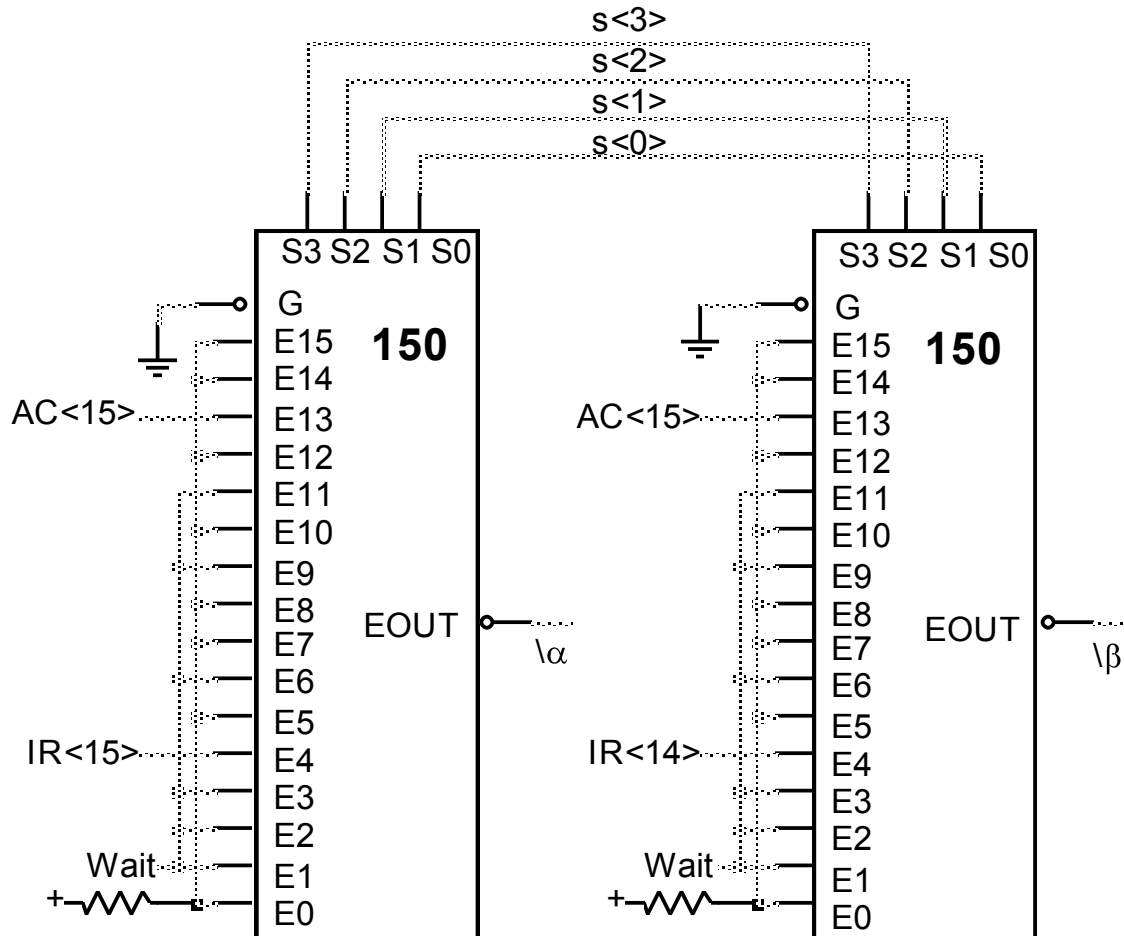Esempio di realizzazione del controllo del processore



Generazione degli ingressi α e β usando multiplexer

Controllori di sequenza

Esempio di realizzazione del controllo del processore

Indirizzo ROM					Contenuto ROM	
(Reset, stato presente, a, b)					Stato futuro	Trasferimenti tra registri (microoperazioni)
__RES	0	0000	X	X	0001 (IF0)	PC → MAR, PC + 1 → PC
IF0	0	0001	0	0	0001 (IF0)	
	0	0001	1	1	0010 (IF1)	MAR → Mem, Read, Request
IF1	0	0010	0	0	0011 (IF2)	MAR → Mem, Read, Request
	0	0010	1	1	0010 (IF1)	Mem → MBR
IF2	0	0011	0	0	0011 (IF2)	
	0	0011	1	1	0100 (OD)	MBR → IR
OD	0	0100	0	0	0101 (LD0)	IR → MAR
	0	0100	0	1	1000 (ST0)	IR → MAR, AC → MBR
	0	0100	1	0	1001 (AD0)	IR → MAR
	0	0100	1	1	1101 (BR0)	IR → MAR

Controllori di sequenza


Esempio di realizzazione del controllo del processore

Indirizzo ROM					Contenuto ROM	
(Reset, stato presente, a, b)					Stato futuro	Trasferimenti tra registri (microoperazioni)
LD0	0	0101	X	X	0110 (LD1)	MAR → Mem, Read, Request
LD1	0	0110	0	0	0111 (LD2)	Mem → MBR
	0	0110	1	1	0110 (LD1)	MAR → Mem, Read, Request
LD2	0	0111	X	X	0000 (RES)	MBR → AC
ST0	0	1000	X	X	1001 (ST1)	MAR → Mem, Write, Request, MBR → Mem
ST1	0	1001	0	0	0000 (RES)	
	0	1001	1	1	1001 (ST1)	MAR → Mem, Write, Request, MBR → Mem
AD0	0	1010	X	X	1011 (AD1)	MAR → Mem, Read, Request
AD1	0	1011	0	0	1100 (AD2)	
	0	1011	1	1	1011 (AD1)	MAR → Mem, Read, Request
AD2	0	1100	X	X	0000 (RES)	MBR + AC → AC
BR0	0	1101	0	0	0000 (RES)	
	0	1101	1	1	0000 (RES)	IR → PC

Realizzazione dell'Unità di Controllo

Controllori di sequenza

Realizzazione alternativa “orizzontale”

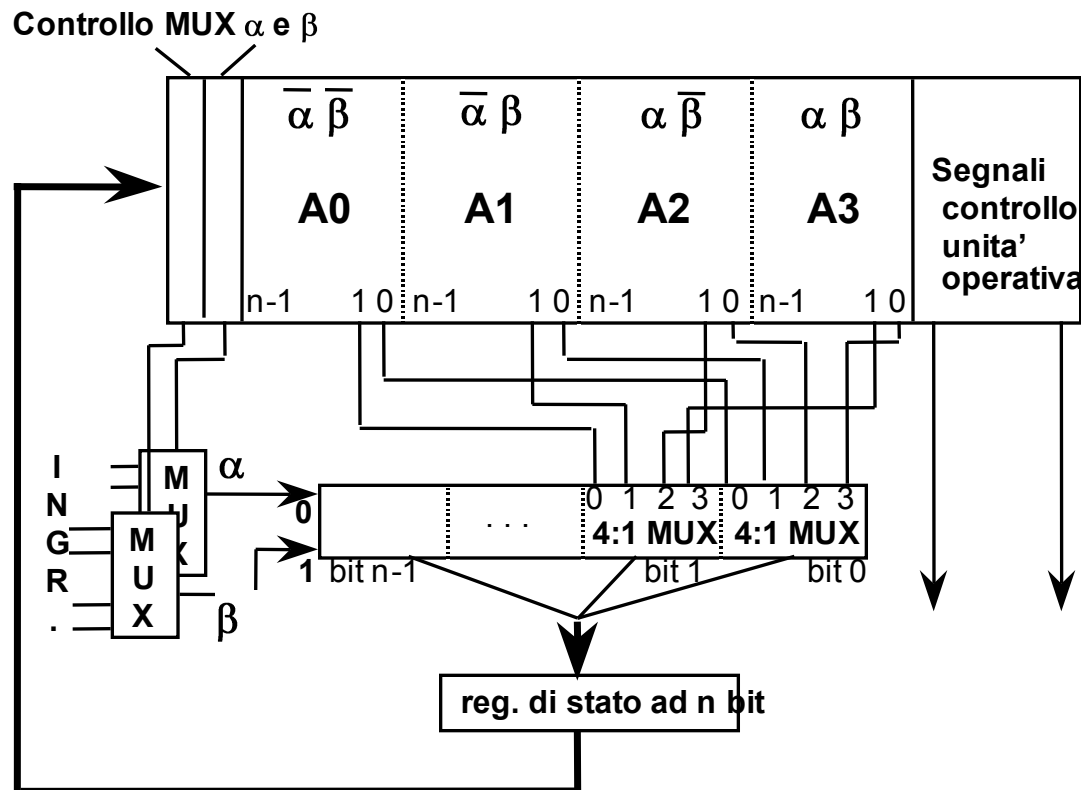

Multiplexer di ingresso controllato da segnali codificati, non dallo stato
Molti meno ingressi rispetto al numero degli stati!

Nella FSM di controllo processore, il MUX puo' essere 2:1!

Aggiungere bit alla parola della ROM risparmia (in termini di bit totali) rispetto al normale raddoppio delle parole:

Formato “verticale”: $(14 + 4) \times 64 = 1152$ bit di ROM

Formato “orizzontale”: $(14 + 4 \times 4 + 2) \times 16 = 512$ bit di ROM

Realizzazione dell'Unità di Controllo

Microprogrammazione

Metodo per organizzare i segnali di controllo

Realizzazione dei segnali di controllo memorizzando 0 ed 1 in ROM

Microprogrammazione orizzontale e verticale

Orizzontale: 1 uscita della ROM per ogni segnale di controllo

Verticale: segnali di controllo *codificati* nella ROM, decodificati esternamente

Si possono combinare segnali mutuamente esclusivi

Serve a ridurre la lunghezza di parola della ROM

Realizzazione dell'Unità di Controllo

Microprogrammazione

Microoperazioni (trasferimenti tra registri)

14 trasferimenti tra registri diventano 22 microoperazioni:

PC → ABUS

IR → ABUS

MBR → ABUS

RBUS → AC

AC → ALU A

MBUS → ALU B

ALU ADD

ALU PASS B

MAR → Address Bus

MBR → Data Bus

ABUS → IR

ABUS → MAR

Data Bus → MBR

RBUS → MBR

MBR → MBUS

0 → PC

PC + 1 → PC

ABUS → PC

Read/Write

Request

AC → RBUS

ALU Result → RBUS

Realizzazione dell'Unità di Controllo

Microprogrammazione orizzontale


Controllore di sequenza orizzontale

Bit di controllo dei MUX α , β

4 x 4 bit di stato futuro

22 bit di controllo delle operazioni

40 bit in totale

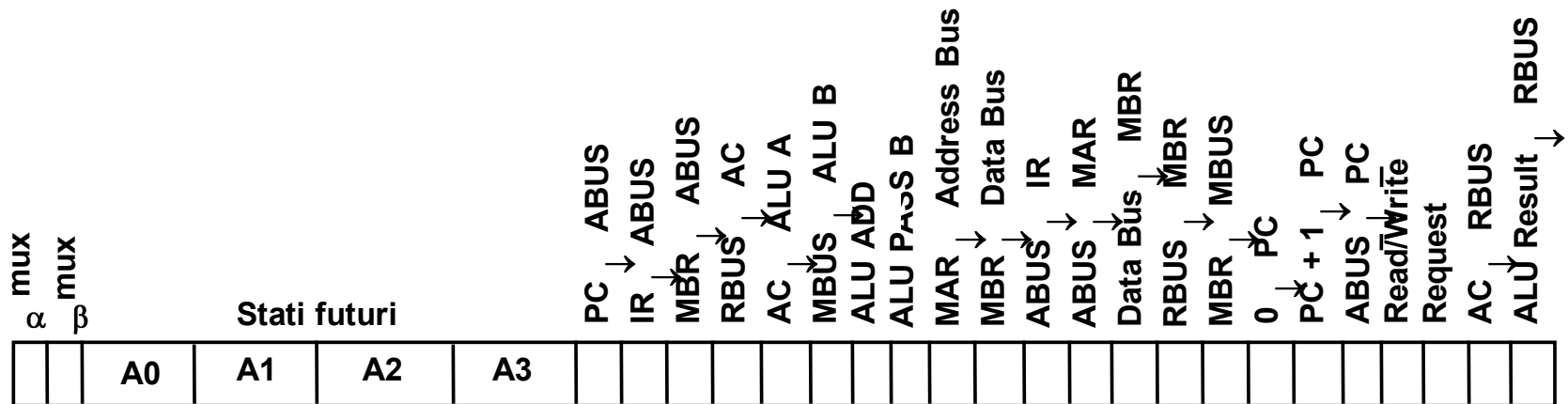

Realizzazione dell'Unità di Controllo**Microprogrammazione orizzontale****ROM per la FSM di Moore di controllo del processore**

Stato pres. (indirizzo)	mux		A0	Stati futuri																																				
	α	β		A1	A2	A3	PC	ABUS	IR	ABUS	MBR	ABUS	RBUS	AC	ALU A	MBUS	ALU B	ALU A	ALU Pass B	MAR	Address Bus	MBR	Data Bus	ABU	IR	ABUS	MAR	Data Bus	MBR	MBUS	PC	PC + 1	PC	ABUS	PC	Read/Write Request	AC	RBUS	ALU Result	RBUS
RES (0000)	0	0	0001	0001	0001	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IF0 (0001)	0	0	0010	0010	0010	0010	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
IF1 (0010)	0	0	0010	0010	0011	0011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IF2 (0011)	0	0	0100	0100	0011	0011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
IF3 (0100)	0	0	0100	0100	0101	0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OD (0101)	1	1	0110	1001	1011	1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LD0 (0110)	0	0	0111	0111	0111	0111	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LD1 (0111)	0	0	1000	1000	0111	0111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
LD2 (1000)	0	0	0001	0001	0001	0001	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ST0 (1001)	0	0	1010	1010	1010	1010	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ST1 (1010)	0	0	0001	0001	1010	1010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
AD0 (1011)	0	0	1100	1100	1100	1100	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD1 (1100)	0	0	1101	1101	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
AD2 (1101)	0	0	0001	0001	0001	0001	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
BR0 (1110)	0	1	0001	1111	0001	1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BR1 (1111)	0	0	0001	0001	0001	0001	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	

Ingressi mux α : 0 = Wait, 1 = IR<15>
 Ingressi mux β : 0 = AC<15>, 1 = IR<14>

Realizzazione dell'Unità di Controllo

Microprogrammazione orizzontale

Vantaggi:

massima flessibilità: accesso completo in parallelo ai controlli dell'unità operativa

Svantaggi:

parole della ROM molto lunghe: oltre 100 bit per processori veri!!

Nota: non tutte le combinazioni di microoperazioni hanno senso!

Codifica delle uscite:

raggruppare segnali mutuamente esclusivi
Usare logica esterna per decodificare

Esempio:


$0 \rightarrow PC$, $PC + 1 \rightarrow PC$, $ABUS \rightarrow PC$ sono mutuamente esclusive

Si possono risparmiare bit di ROM usando un decoder 2:4

Realizzazione dell'Unità di Controllo

Microprogrammazione orizzontale

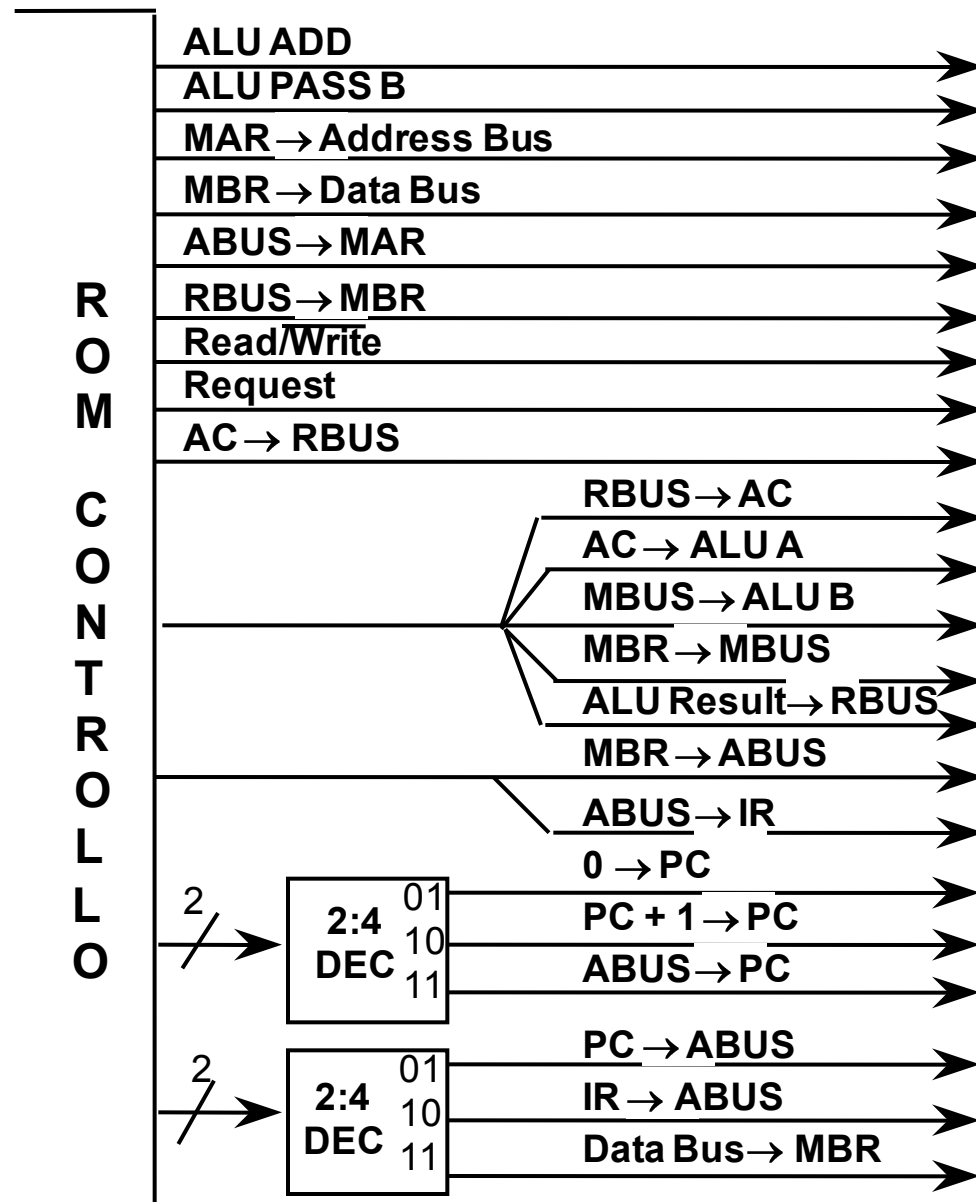Uscite di controllo
parzialmente codificate



Realizzazione dell'Unità di Controllo

Microprogrammazione verticale

Codifica piu' spinta per ridurre ulteriormente la lunghezza di parola della ROM

Spesso si usano diversi formati di micro-parola:

codifica orizzontale: stato futuro e uscite erano nella stessa parola

codifica verticale: usa diversi formati per uscite e stato futuro

puo' richiedere l'uso di molte micro-parole per realizzare la funzione di una sola micro-parola orizzontale


se portato all'estremo, somiglia alla programmazione in linguaggio assembler

Realizzazione dell'Unità di Controllo

Microprogrammazione verticale


Salto condizionato
Saltare se il segnale
selezionato ha il valore
indicato

Formato micro-istruzione di salto

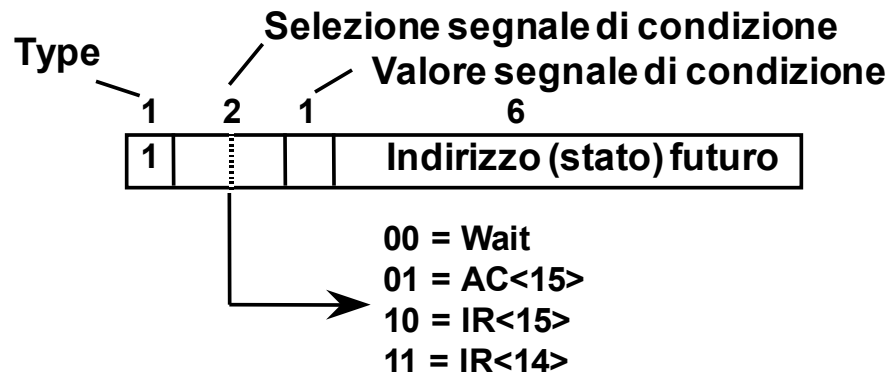

**Trasferimento
tra registri**
sorgente,
destinazione,
operazione

 Formato micro-istruzione di trasferimento tra registri



000: NO OP
001: PC → ABUS
010: IR → ABUS
011: MBR → MBUS
100: MAR → M
101: AC → RBUS
110: ALU Res → RBUS

000: NO OP
001: RBUS → AC
010: MBUS → IR
011: ABUS → MAR
100: M → MBR
101: RBUS → MBR
110: ABUS → PC
111: MBR → M

000: NO OP
001: ALU ADD
010: ALU PASS B
011: 0 → PC
100: PC + 1 → PC
101: Read
110: Write

10 bit di ROM

Realizzazione dell'Unità di Controllo*Microprogrammazione verticale***Contenuto della ROM**

Indirizzo	Contenuto simbolico	Contenuto binario
000000	RES RT PC → MAR, PC +1 → PC	0 001 011 100
000001	IF0 RT MAR → M, Read	0 100 000 101
000010	BJ Wait=0, IF0	1 000 000 001
000011	IF1 RT MAR → M, M → MBR, Read	0 100 100 101
000100	BJ Wait=1, IF1	1 001 000 011
000101	IF2 RT MBR → IR	0 011 010 000
000110	BJ Wait=0, IF2	1 000 000 101
000111	RT IR → MAR	0 010 011 000
001000	OD BJ IR<15>=1, OD1	1 101 010 101
001001	BJ IR<14>=1, ST0	1 111 010 000
001010	LD0 RT MAR → M, Read	0 100 000 101
001011	LD1 RT MAR → M, M → MBR, Read	0 100 100 101
001100	BJ Wait=1, LD1	1 001 001 011
001101	LD2 RT MBR → AC	0 110 001 010
001110	BJ Wait=0, RES	1 000 000 000
001111	BJ Wait=1, RES	1 001 000 000

Realizzazione dell'Unità di Controllo*Microprogrammazione verticale***Contenuto della ROM**


Indirizzo	Contenuto simbolico	Contenuto binario
010000	ST0 RT AC → MBR	0 101 101 000
010001	RT MAR → M, MBR → M, Write	0 100 111 110
010010	ST1 RT MAR → M, MBR → M, Write	0 100 111 110
010011	BJ Wait=0, RES	1 000 000 000
010100	BJ Wait=1, ST1	1 001 010 010
010101	OD1 BJ IR<14>=1, BR0	1 111 011 101
010110	AD0 RT MAR → M, Read	0 100 000 101
010111	AD1 RT MAR → M, M → MBR, Read	0 100 100 101
011000	BJ Wait=1, AD1	1 001 010 111
011001	AD2 RT AC + MBR → AC	0 110 001 001
011010	BJ Wait=0, RES	1 000 000 000
011011	BJ Wait=1, RES	1 000 000 000
011100	BR0 BJ AC<15>=0, RES	1 010 000 000
011101	RT IR → PC	0 010 110 000
011110	BJ AC<15>=1, RES	1 011 000 000

**31 parole da 10 bit di ROM = 310 in totale, rispetto a 16 x 38 = 608 bit
nel caso orizzontale!**

Realizzazione dell'Unità di Controllo

Microprogrammazione verticale


Schema a blocchi dell'unità di controllo

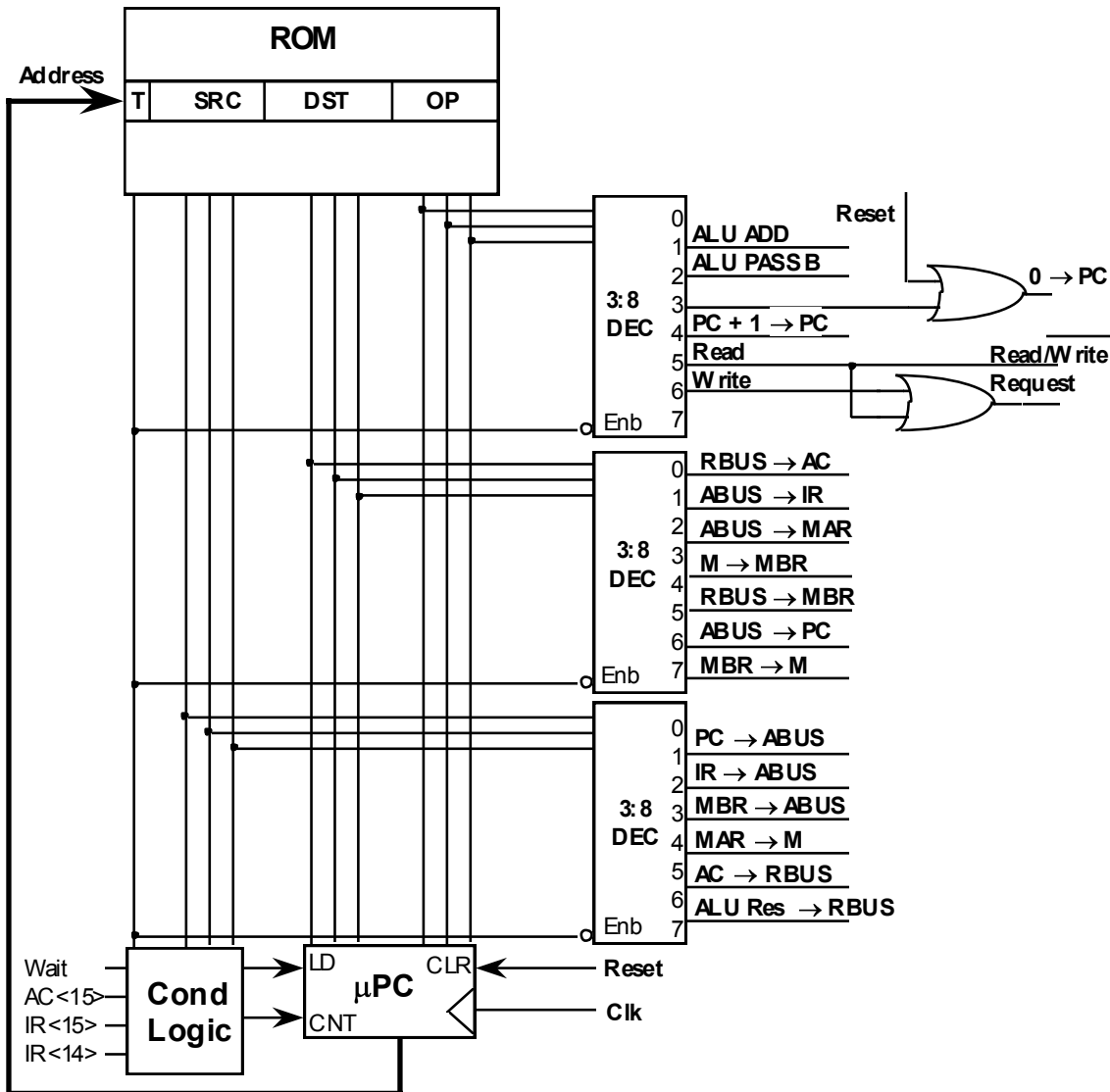

Realizzazione dell'Unità di Controllo

Microprogrammazione verticale

Logica di generazione delle condizioni

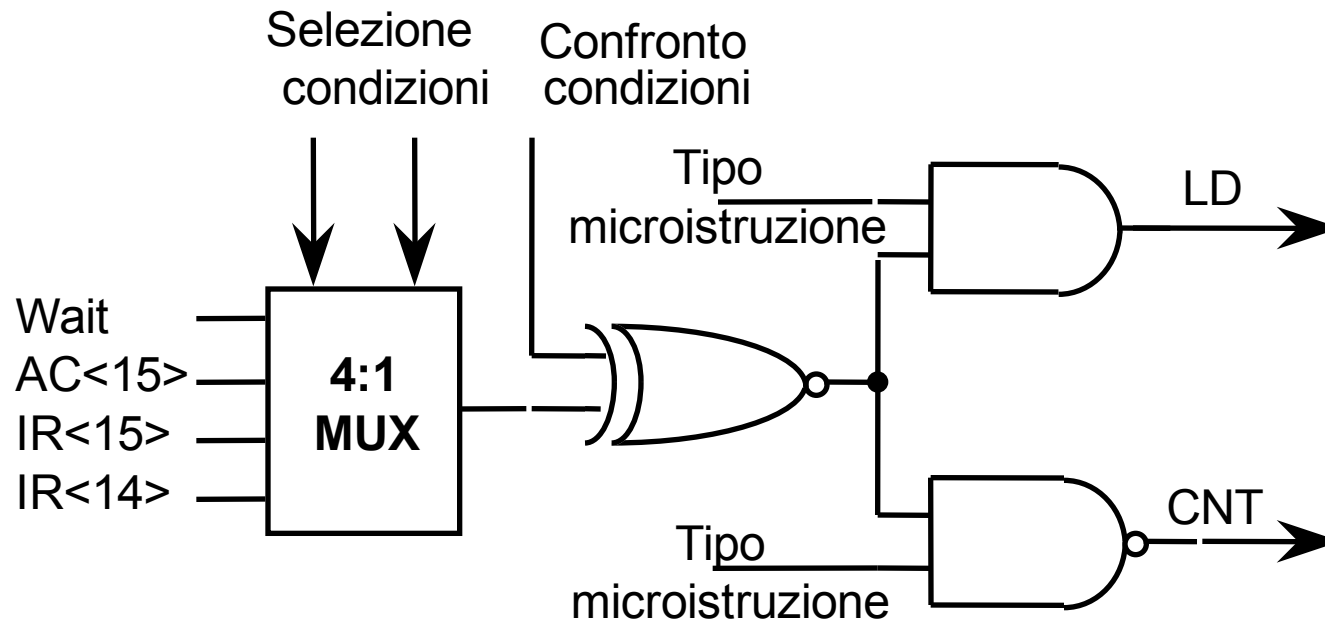

Realizzazione dell'Unità di Controllo

Microprogrammazione verticale

Memoria di microcontrollo programmabile (Writeable Control Store)

Una parte della memoria di microcontrollo e' realizzata in RAM

Permette al programmatore in assembler di *aggiungere* nuove istruzioni alla macchina

Estende l'insieme di istruzioni "base" con istruzioni specifiche per un'applicazione

Scrittura di microcodice richiede moltissimo lavoro

Non piu' diffusa con processori RISC moderni

Rendere le istruzioni "base" facili e veloci

**Scrivere funzioni a piu' alto livello come sequenze di microistruzioni
"microprogrammazione in assembler"**

Realizzazione dell'Unità di Controllo

Riassunto del capitolo

- ***Organizzazione dell'Unità di Controllo***

Operazioni di trasferimento tra registri

Macchine a stati di Moore e Mealy “classiche”

Decomposizione di FSM

Contatori programmabili

Controllori di sequenza

Microprogrammazione orizzontale e verticale